

Austin Smothers


Professor Bustamante

CSC 137

July 3, 2019

Assignment 5

State Diagram:

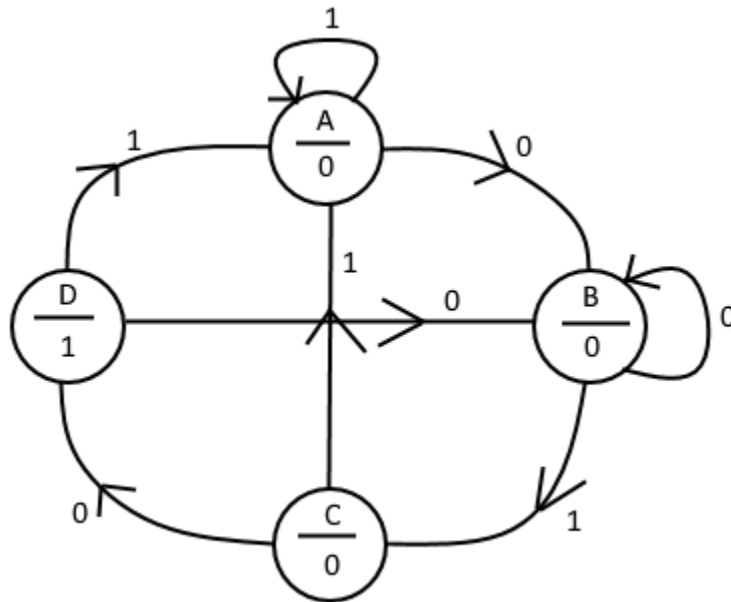

State Assignment:

{ A = 00 C = 10 }

{ B = 01 D = 11 }

State Table:

Q_1	Q_0	X (input)	Q_1^+	Q_0^+	Y (output)
0	0	0	0	1	0
0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	1	0
0	1	1	1	0	0
1	0	0	1	1	1
1	0	1	0	0	0
1	1	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0

K-Map Minimization:

Q_1^+ :

Q_1	$Q_0 X$	00	01	11	10
0		0	0	1	0
1		1	0	0	0

$$Q_1^+ = (Q_1 \overline{Q_0} \overline{X}) + (\overline{Q_1} Q_0 X)$$

Q_0^+ :

Q_1	$Q_0 X$	00	01	11	10
0		1	0	0	1
1		1	0	0	1

$$Q_0^+ = \overline{X}$$

y :

Q_1	$Q_0 X$	00	01	11	10
0		0	0	0	0
1		1	0	0	0

$$y = Q_1 \overline{Q_0} \overline{X}$$

Circuit Diagram:

