

Austin Smothers


Professor Bustamante

CSC 137

July 3, 2019

Project 2

State Diagram:

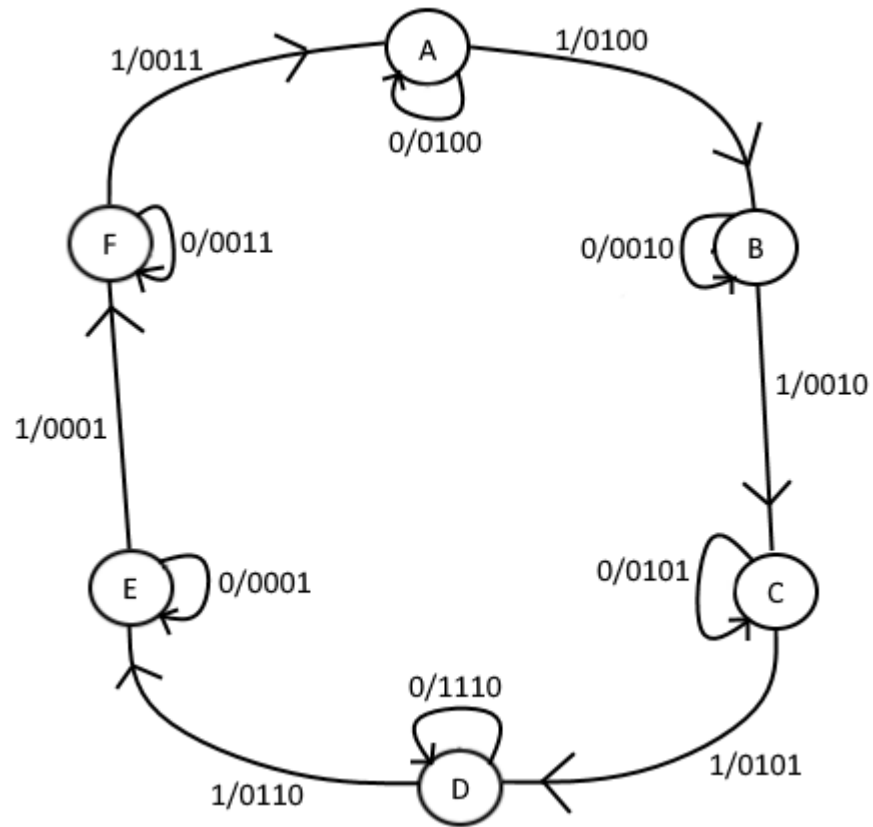

State Assignment:

{ A = 101	D = 110 }
{ B = 011	E = 100 }
{ C = 010	F = 001 }

State Table:

q_3	q_2	q_1	R	O_3	O_2	O_1	B	q_3^+	q_2^+	q_1^+
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1
1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
1	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1
0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1
0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0
0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0
0	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0
1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	0
1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0
1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1
0	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1

K-Map Minimization:

O_3 :

q_3q_2	q_1R	00	01	11	10
00		0	0	0	0
01		1	1	0	0
11		1	1	d	d
10		0	0	1	1

$$O_3 = (q_2\overline{q_1}) + (q_3q_1)$$

O_2 :

q_3q_2	q_1R	00	01	11	10
00		0	0	1	1
01		0	0	1	1
11		1	1	d	d
10		0	0	0	0

$$O_2 = (\overline{q_3}q_1) + (q_3q_2)$$

O_1 :

q_3q_2	q_1R	00	01	11	10
00		0	0	1	1
01		1	1	0	0
11		0	0	d	d
10		1	1	0	0

$$O_1 = (\overline{q_3}\overline{q_1}q_2) + (\overline{q_3}q_2q_1) + (q_2\overline{q_1}q_3)$$

B (output_logic):

q_3q_2	q_1R	00	01	11	10
00		0	0	0	0
01		0	0	0	0
11		1	0	d	d
10		0	0	0	0

$$B = (q_3q_2\bar{R})$$

q_3^+ :

q_3q_2	q_1R	00	01	11	10
00		0	1	1	0
01		0	1	0	0
11		1	1	d	d
10		1	0	0	1

$$s_3 = (q_2\bar{q}_1R) + (\bar{q}_3\bar{q}_2R) + (q_3q_2) + (q_3\bar{R})$$

q_2^+ :

q_3q_2	q_1R	00	01	11	10
00		0	0	0	0
01		1	1	1	1
11		1	0	d	d
10		0	0	1	0

$$s_2 = (\bar{q}_3q_2) + (q_2\bar{R}) + (q_3q_1R)$$

q_1^+ :

q_3q_2	q_1R	00	01	11	10
00		0	1	1	1
01		0	0	0	1
11		0	0	d	d
10		0	1	1	1

$$s_1 = (\bar{q}_2R) + (q_1\bar{R})$$

Circuit Diagram:

